Sample nets-list

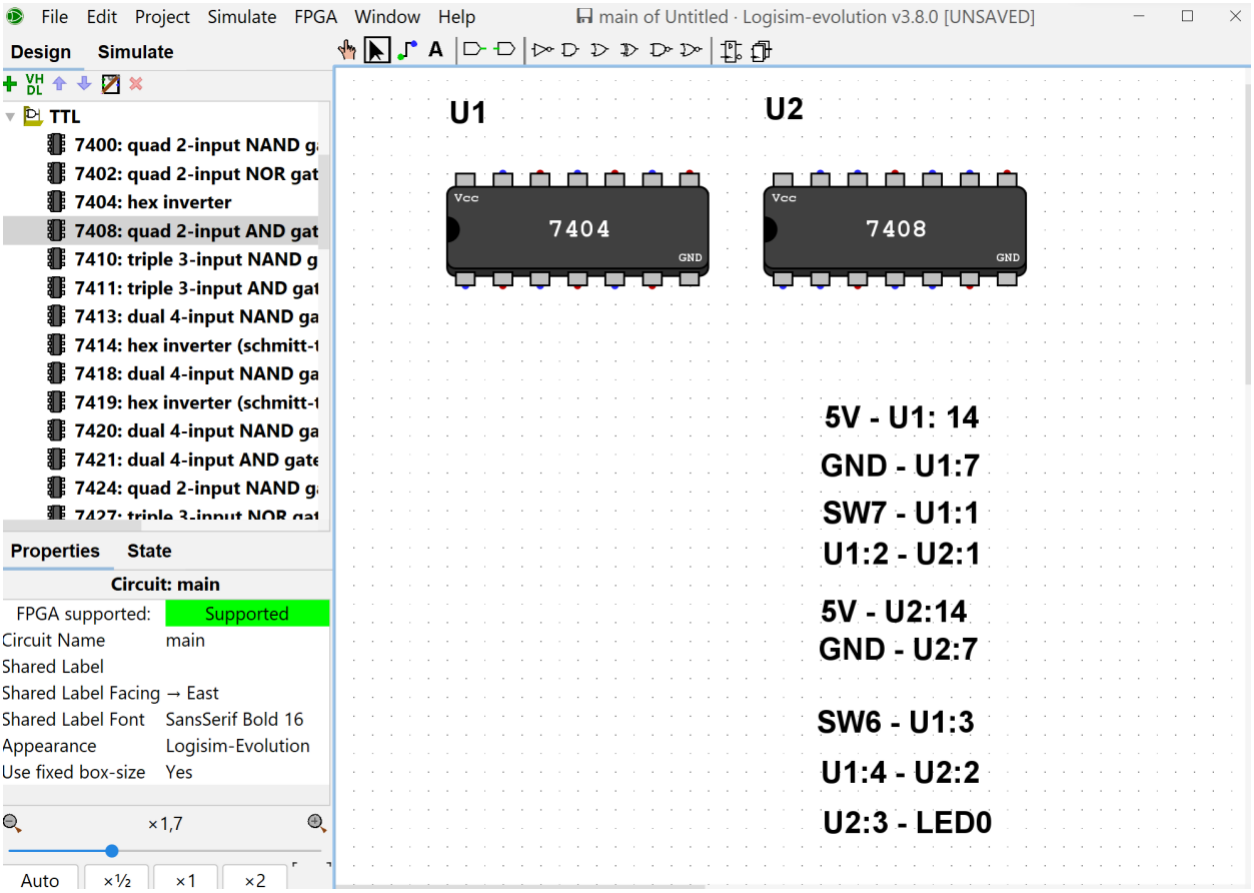

Trong minh họa trên, sinh viên cần kết nối tổng cộng 9 sợi dây:

STT	Đầu thứ nhất	Đầu còn lại
1	5V	Chân 14 của U1
2	GND	Chân 7 của U1
3	SW7	Chân 1 của U1
4	Chân 2 của U1	Chân 1 của U2
5	5V	Chân 14 của U2
…	…	…
9	Chân 3 của U2	LED0

Sinh viên có thể tùy ý thay đổi hình thức trình bày, miễn sao đạt được mục đích thể hiện được các sợi dây cần kết nối.